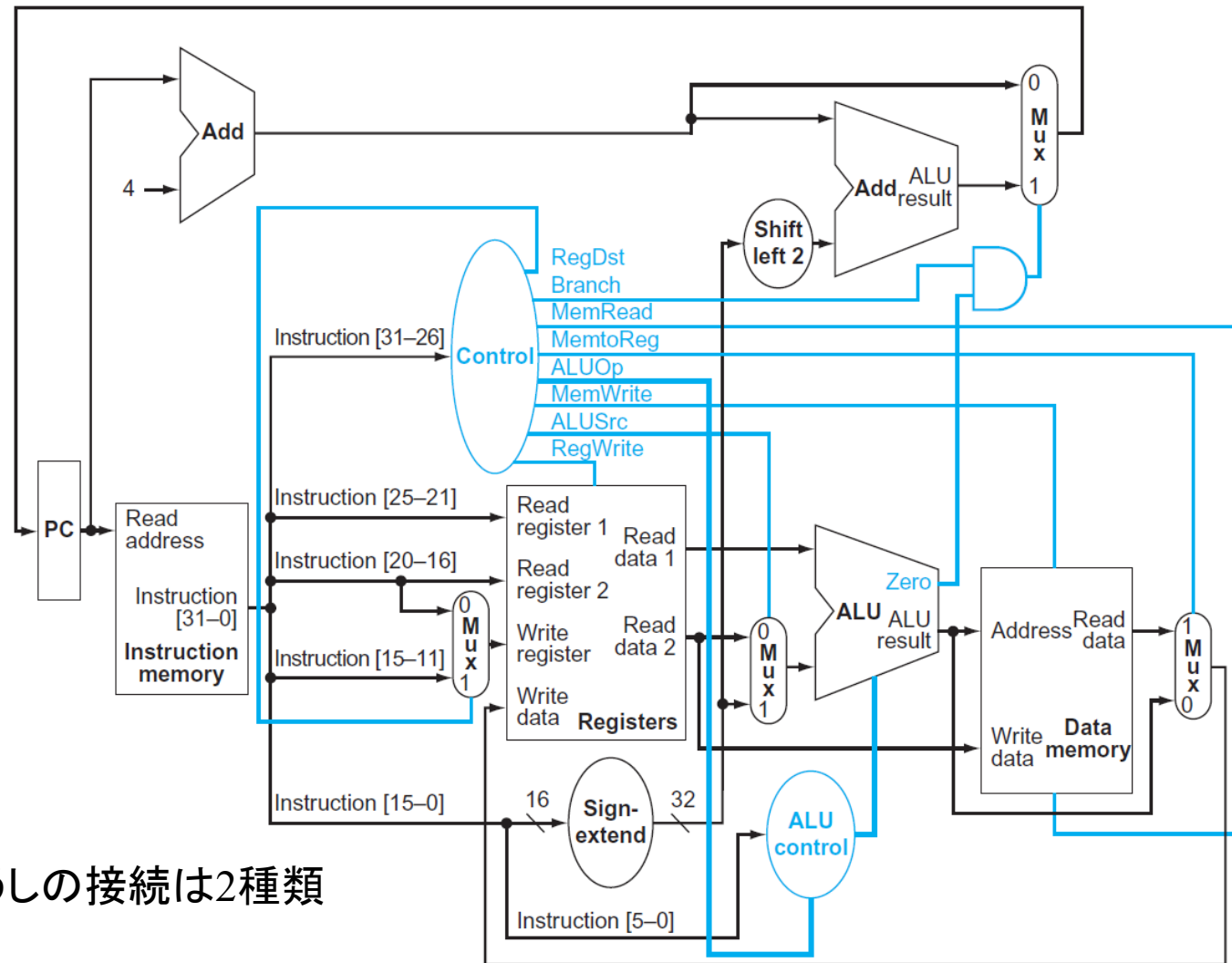

第7回
2018/12/25
プロセッサのマルチサイクル実装とパイプライン

図の多くはPatterson, Hennessy: Computer organization and design 5th editionより引用

前回解説したMIPSプロセッサ



機能ブロックどうしの接続は2種類

- データパス
- 制御

前回のプロセッサ実装の問題点

「シングルサイクル設計」と呼ばれ、一命令の実行が1クロックに相当

- 命令実行がたった1クロックですんでくれるなら良いように見える...
- 常にClock per instruction (CPI) = 1

実際には、以下の理由で用いられない

- 命令種類ごとに必要な時間が違うのに、最も長いものにクロックサイクルを合わせなければならない
 - 例: addの遅延 > andの遅延
- 各機能ブロック (ALU, レジスタ、メモリ...)の、働いている時間の割合が低い

→ マルチサイクル化 & パイプライン

マルチサイクル (Multicycle)による設計

- 複数のクロックサイクルで、一つの命令を実行

一命令の実行を、ステージに分割して考える

- **命令フェッチ(IF)**: メモリから命令(32bitデータ)を取り出す
- **命令デコード(ID)**: 命令種類を解釈し、必要なレジスタを読み出す
- **実行(EX)**: ALUなどを用いた演算を行う
- **メモリアクセス(MEM)**: メモリのデータへアクセス
- **書き込み(WB)**: 結果をレジスタに書き込む



←→
クロックサイクル

(本講義の例では)命令を
クロックサイクル 5つ分で実行

実際のプロセッサではさらに複雑になりうるが(20段、不定サイクル数など)、以上が基本

パイプラインの考え方

- 例:エスカレーターには、1人目が降りる前に2人目が乗ることができる
- 例:工場の流れ作業。刺身を切る人⇒皿に載せる人⇒皿を箱に入れる人...

パイプラインなし

命令1	IF	ID	EX	MEM	WB					
命令2						IF	ID	EX	MEM	WB


パイプラインあり

命令1	IF	ID	EX	MEM	WB					
命令2		IF	ID	EX	MEM	WB				
命令3			IF	ID	EX	MEM	WB			
命令4				IF	ID	EX	MEM	WB		

命令実行のスループットを向上させるのがねらい ... ハードウェアではどう実現？

マルチサイクル・パイプラインのあるプロセッサ

命令に関する情報は、PCを起点として(ほぼ)左から右へ

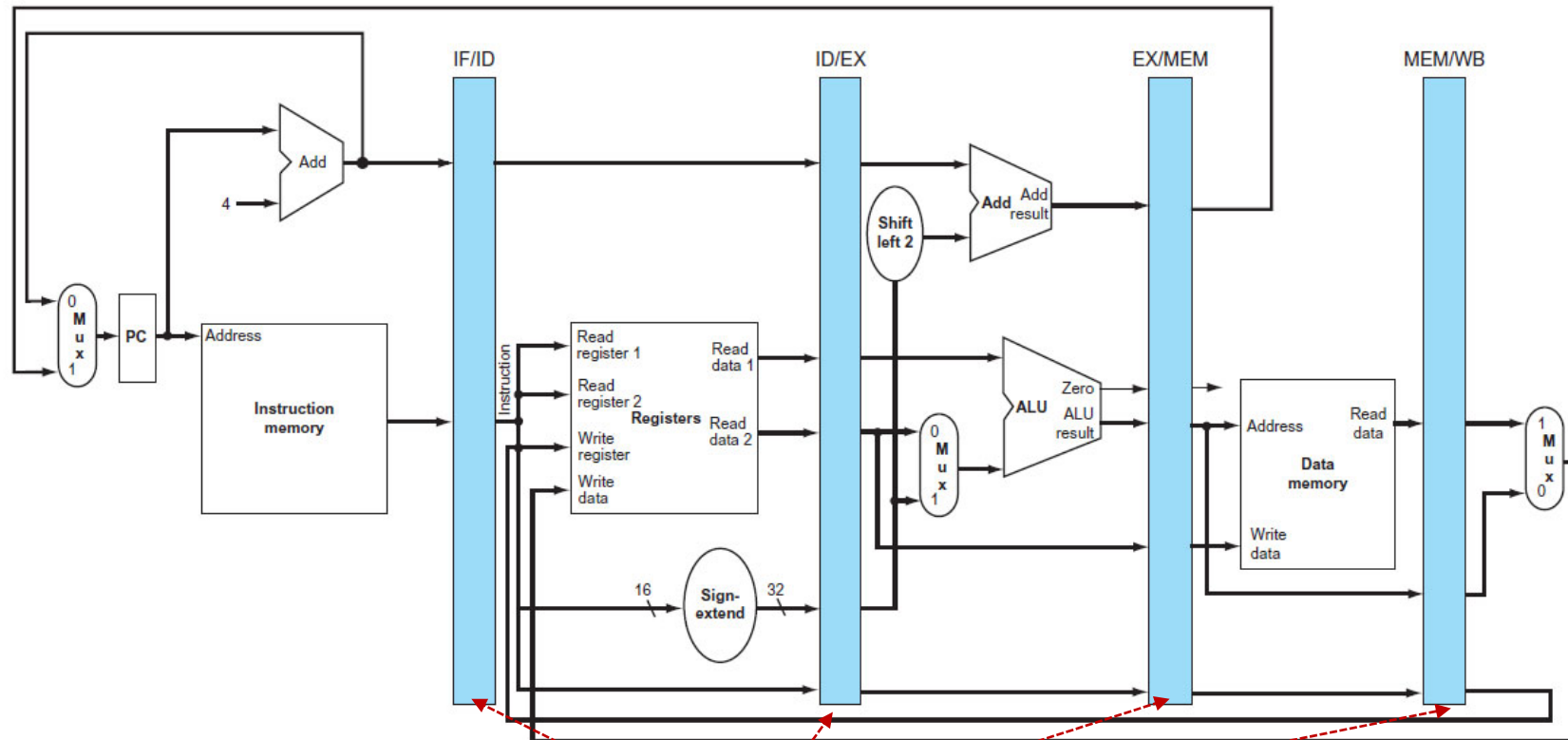


パイプラインレジスタ

※制御(パス・ユニット)は省略

パイプラインレジスタ



 - 基本的に、データを左から右へ流すだけのレジスタ
- D-フリップフロップなどの同期回路(状態を持つ順序回路の一種)でできている
- パイプラインの**ステージとステージを区切る役割**



- PCとパイプラインレジスタたちには、同じクロックが与えられる (**同期**している)
→ 1クロックごとに、命令の情報は左から右へ


第 1ステージ: 命令フェッチ(IF)

- PCが指し示すメモリの番地から命令を読み込んで、命令レジスタに書き込む
- PCに4を加算して、結果を再びPCに書き込む(次の命令のアドレス)
- 以下の疑似コードで動作を説明できる:

`IR = Memory[PC];`

`PC = PC + 4;`

第 1 ステージ: 命令フェッチ(IF)の動作

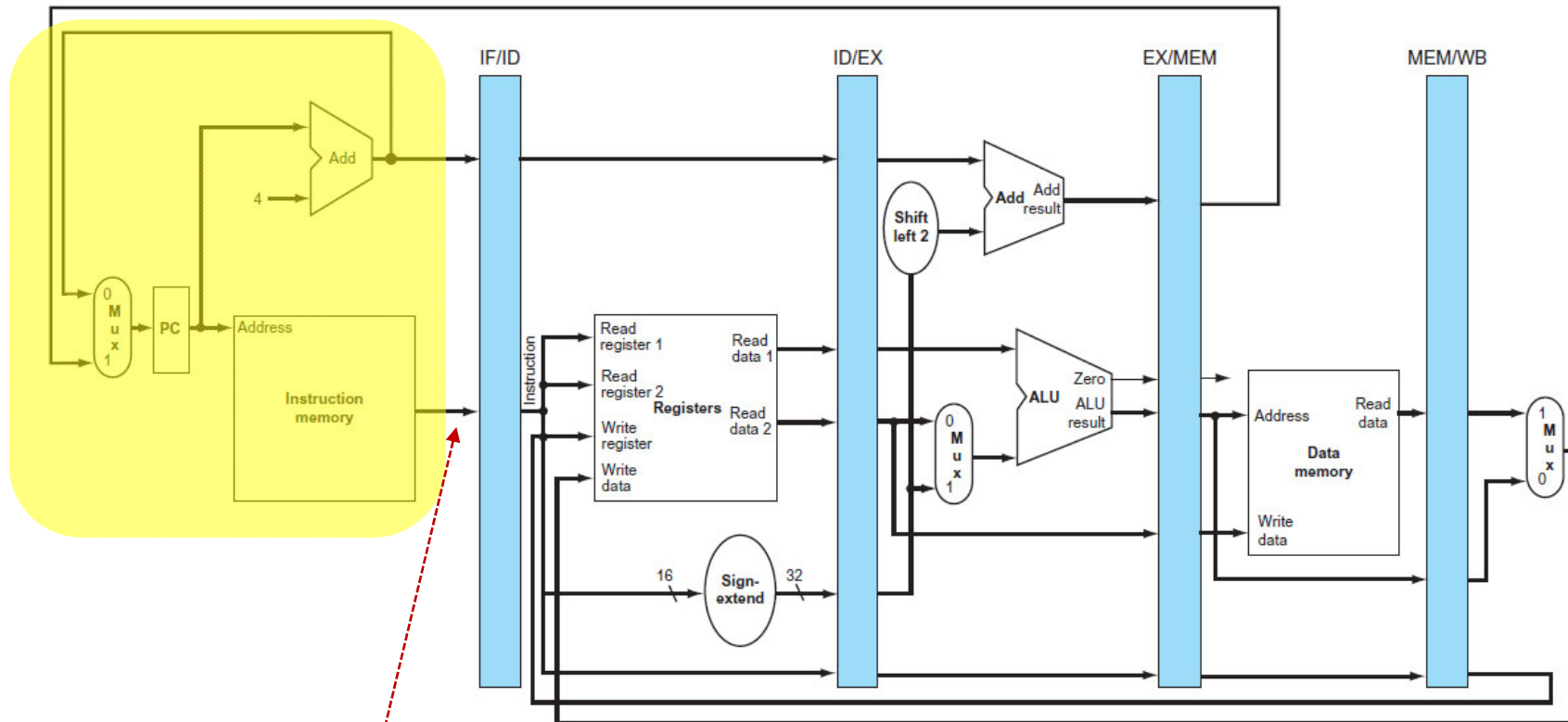

IR(32bit命令データ)。IFとIDを区切るパイプラインレジスタは、少なくともIRのデータを保持する

第 2 ステージ: 命令デコード(ID)

レジスタ値のフェッチも同時に行えるのがMIPSの特徴

R形式	op	rs	rt	rd	shamt	funct
-----	----	----	----	----	-------	-------


- 命令語のビットフィールドで指定されるrs レジスタと rt レジスタを読み込んでおく
 - rdについては今は放置して次ステージへ渡す (先週との違い)

I形式	op	rs	rt	16 bit immediate
-----	----	----	----	------------------

- 命令がI形式の場合に備えて、16bit即値を読み込んで、符号拡張しておく
 - I形式ではないかもしれないが気にしない
- 疑似コードでは:

```
A = Reg[IR[25-21]]; (命令レジスタのビットフィールド25-21)
B = Reg[IR[20-16]];
I = sign-extend(IR[15-0]);
```

第 2 ステージ: 命令デコード(ID)の動作

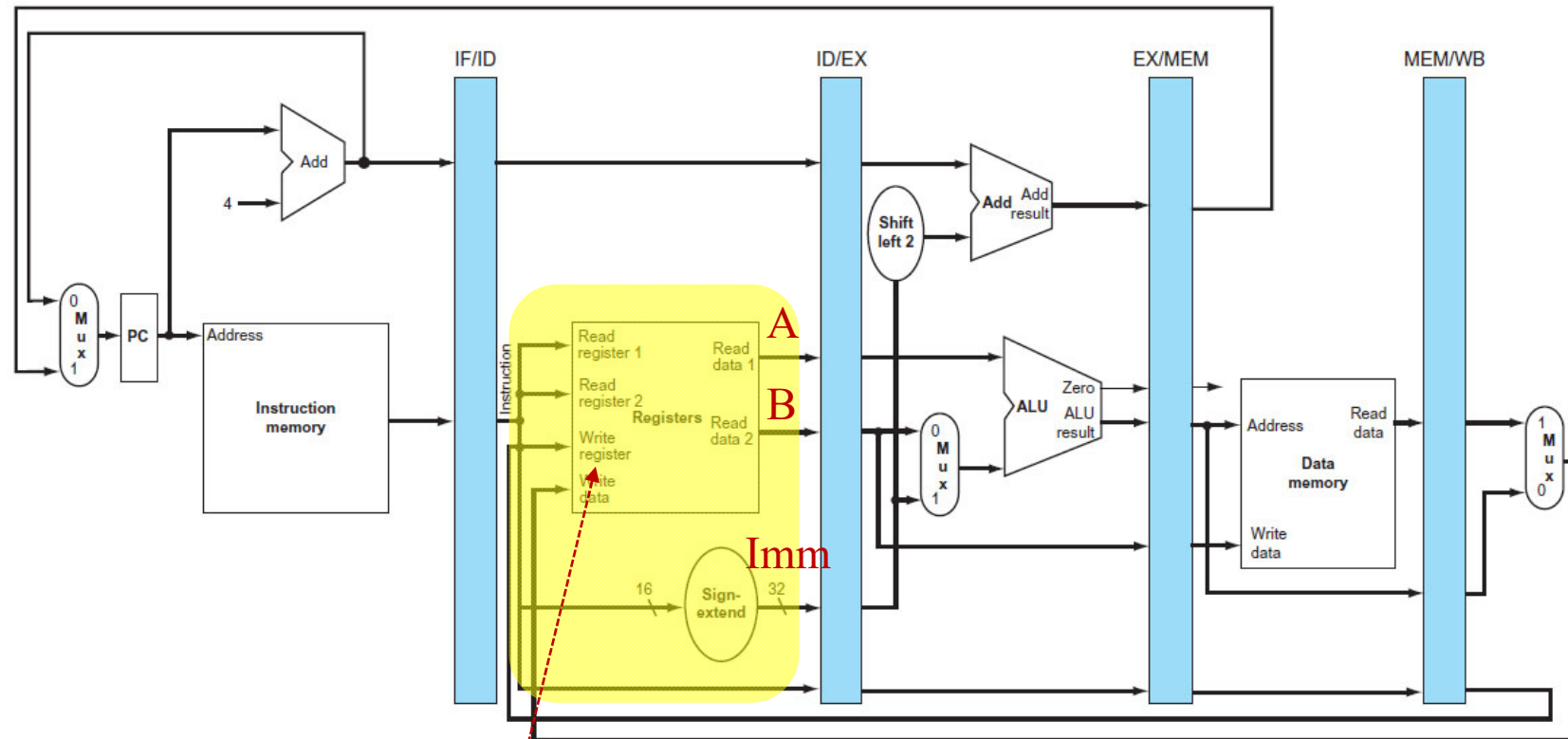

Write register/Write dataはまだ使わない

第 3 ステージ: 命令実行 (EX)

- このステージでは、命令種類によって、以下の異なる動作を行う
 - このためには制御が必要だが、未説明

(1-a) R-形式:

$$\text{ALUOut} = A \text{ op } B;$$

(1-b) メモリ参照 (I-形式):

$$\text{ALUOut} = A + I;$$

(1-c) beq命令 (条件つきブランチ、I-形式):

$$\text{ALUOut} = A - B;$$

$$\text{Zero} = (A - B == 0) ? 1 : 0;$$

(1-a), (1-b), (1-c)はどれもALUを使う。


- 並行して、下記の計算を行っておく (ALUとは別のAdderを使う)

$$\text{AddOut} = \text{PC} + \text{Imm} \ll 2;$$

[Q] この計算は何命令のためか？

[Q] ALUと別にAdderを用意するのはなぜ？

第 3 ステージ: 命令実行(EX)の動作

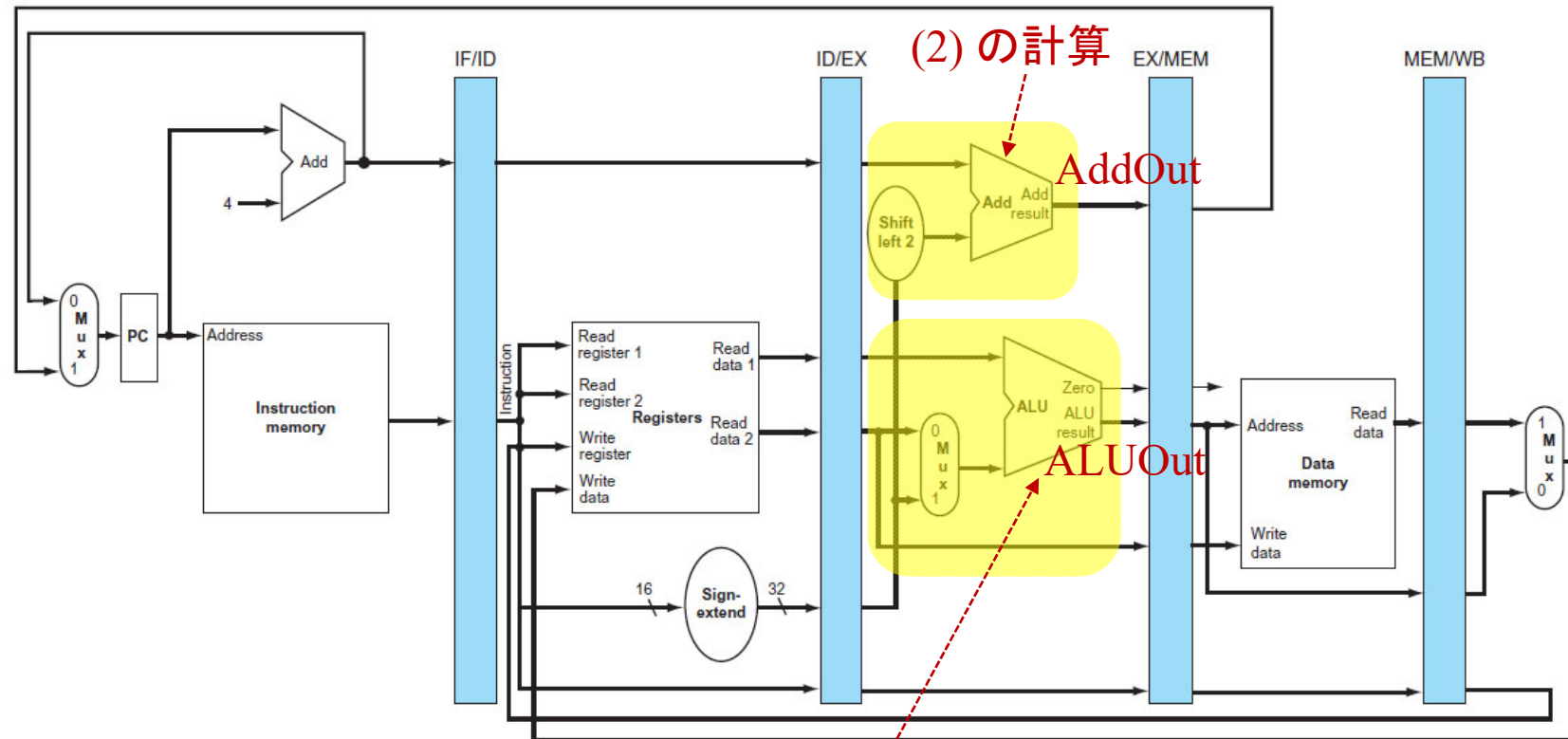

(1-a), (1-b), (1-c)のいずれかの計算

第 4 ステージ: メモリアクセス(MEM)

命令種類によって異なる動作

(a) ロード命令もしくはストア命令の場合

(1) `MDR = Memory[ALUOut];`

又は

(2) `Memory[ALUOut] = B;`


(b) beq命令の場合

`if (Zero) PC = AddOut; // 制御が必要`


(c) R-形式命令の場合

なにもせず、ALUOutを次ステージへ

第 4 ステージ: メモリアクセス(MEM)の動作

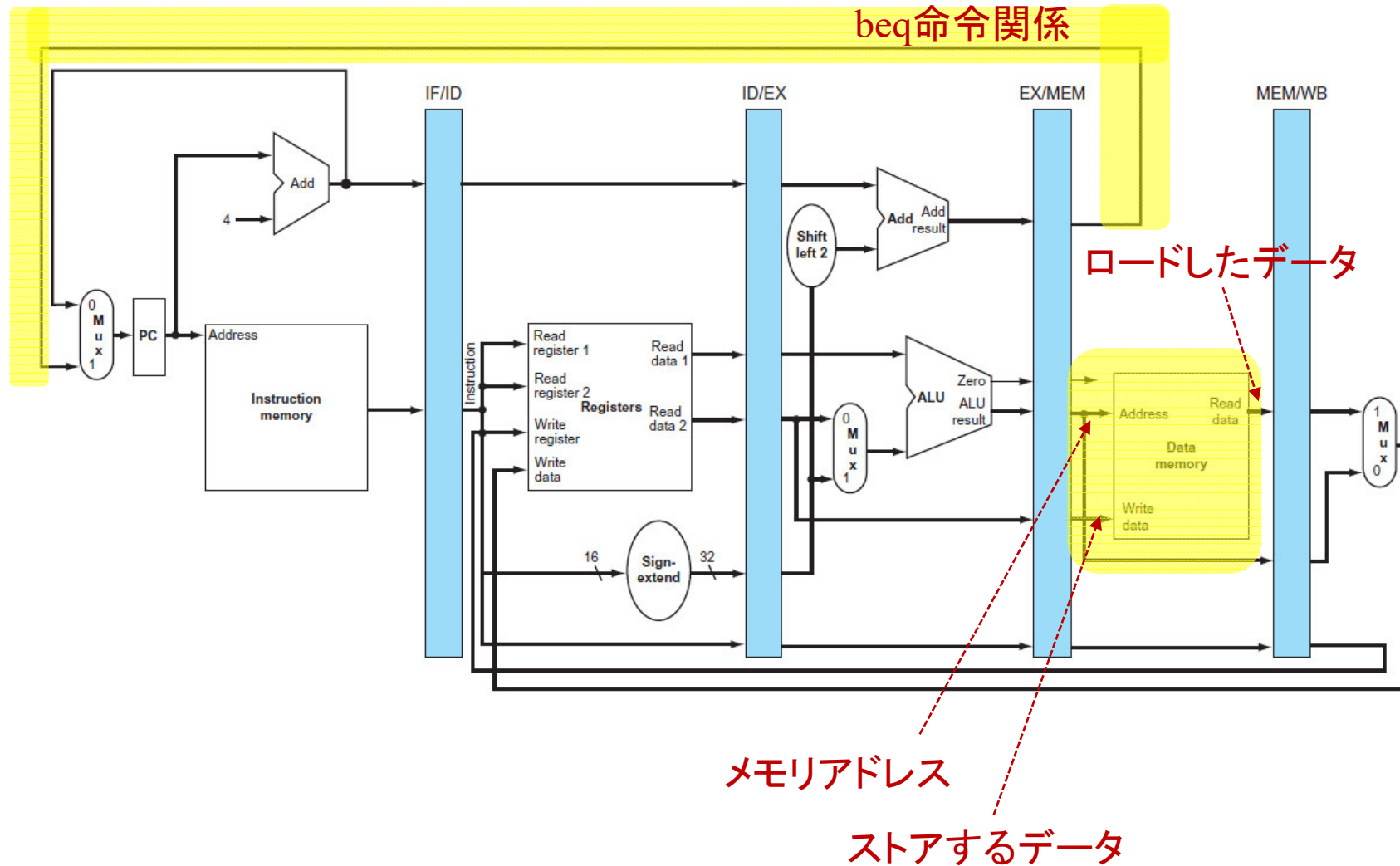

第 5 ステージ: 書き込み (WB, Write-back)

 

R形式命令の場合:

- $\text{Reg}[\text{IR}[15-11]] = \text{MDR};$



ロード命令 (I形式) の場合:


- $\text{Reg}[\text{IR}[20-16]] = \text{MDR};$

それ以外の命令の場合: 何もしない

課題:


- IR (命令) のうち、使いたい bit が異なる
- そもそも IR を入力に使えるのは第2ステージのみ
 - [Q] 第2ステージから第5ステージに直接データパスをつなぐと何が悪い?

第 5 ステージ: 書き込み(WB)の動作 (1)

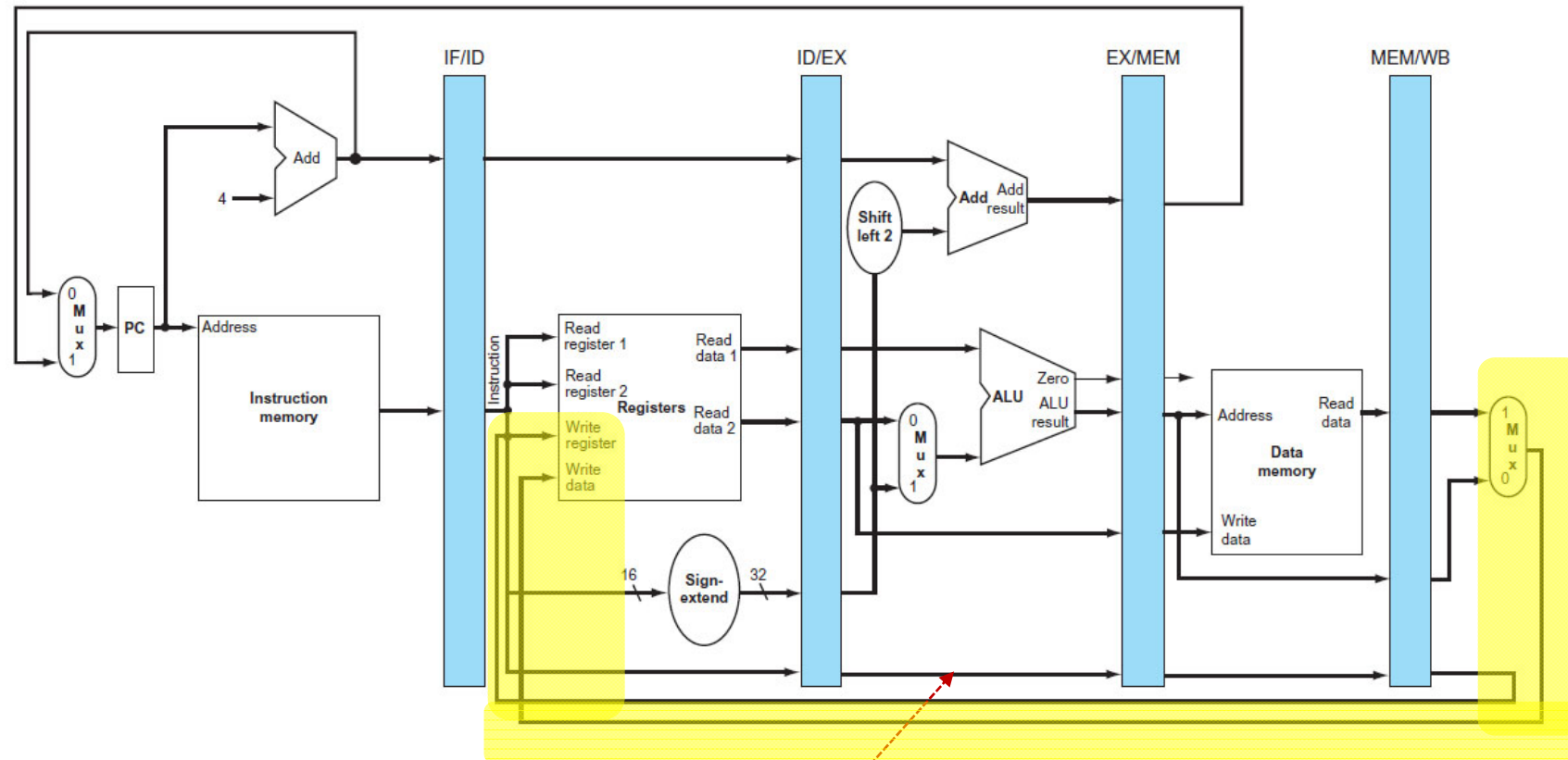


レジスタ番号を持ち越したい
実はまだこの図に足りない部分があった...

制御(一部)を加えたプロセッサ構成

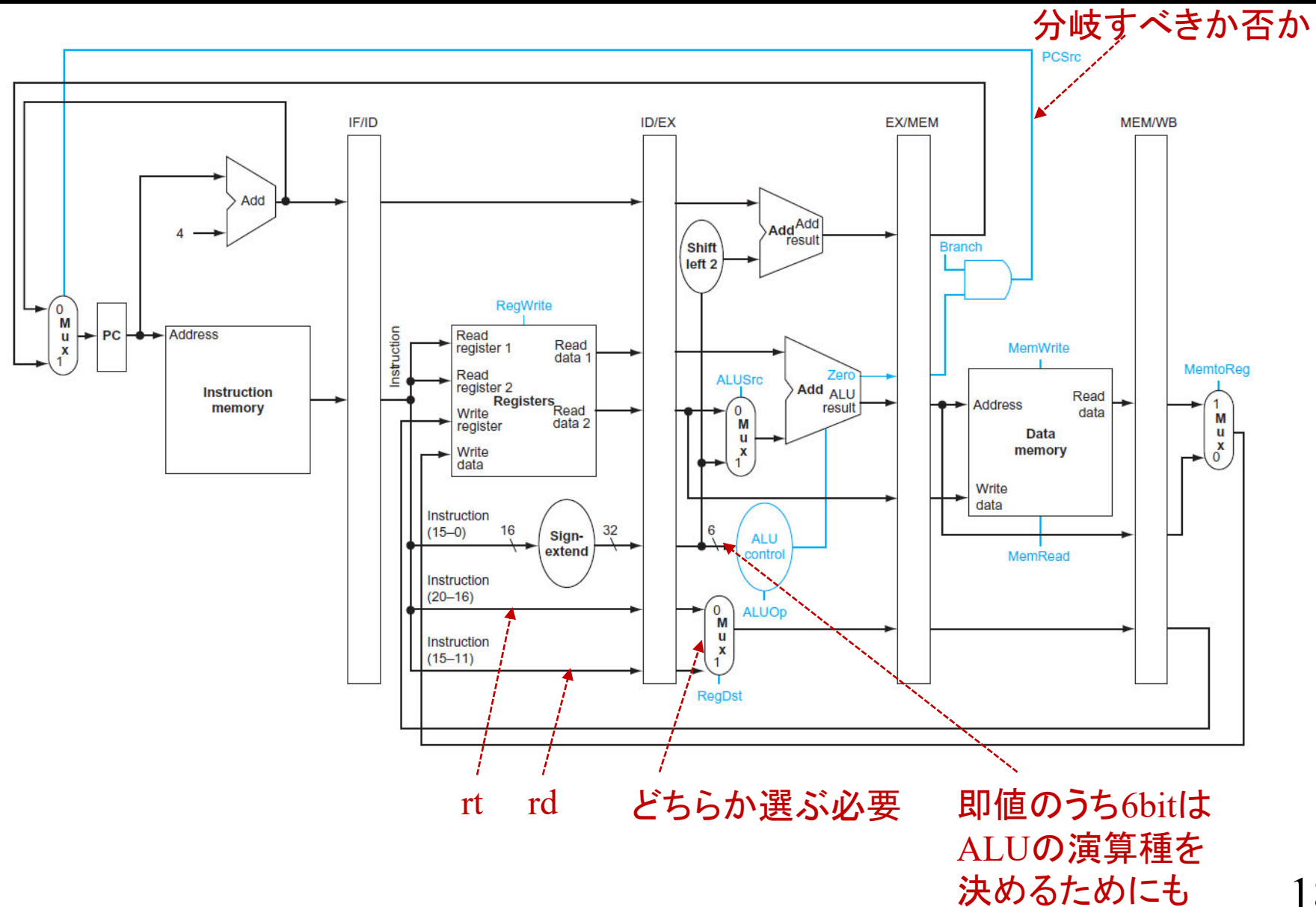


「各ステージは分離している」は本当か？

 - レジスタファイルへの操作
 - 第2ステージで読み込み
 - 第5ステージで書き込み
- 何が問題？ → 1サイクル内で下記が起こる
 - ある命令(アドレス10000)によるレジスタ書き込みと「同時」に、3つ後の命令(アドレス10012)によるレジスタ読み込みが起こる
 - データハザード(次回)という問題の一種
- この場合は、レジスタファイルの仕組みの工夫で対応可能
 - クロックサイクルの前半では書き込みのみ可能
 - クロックサイクルの後半では読み込みのみ可能という仕組みにしておく



同様に、メモリ、PCも仕組みが工夫されているとする

制御を加えたプロセッサ構成 (今日の最終版)

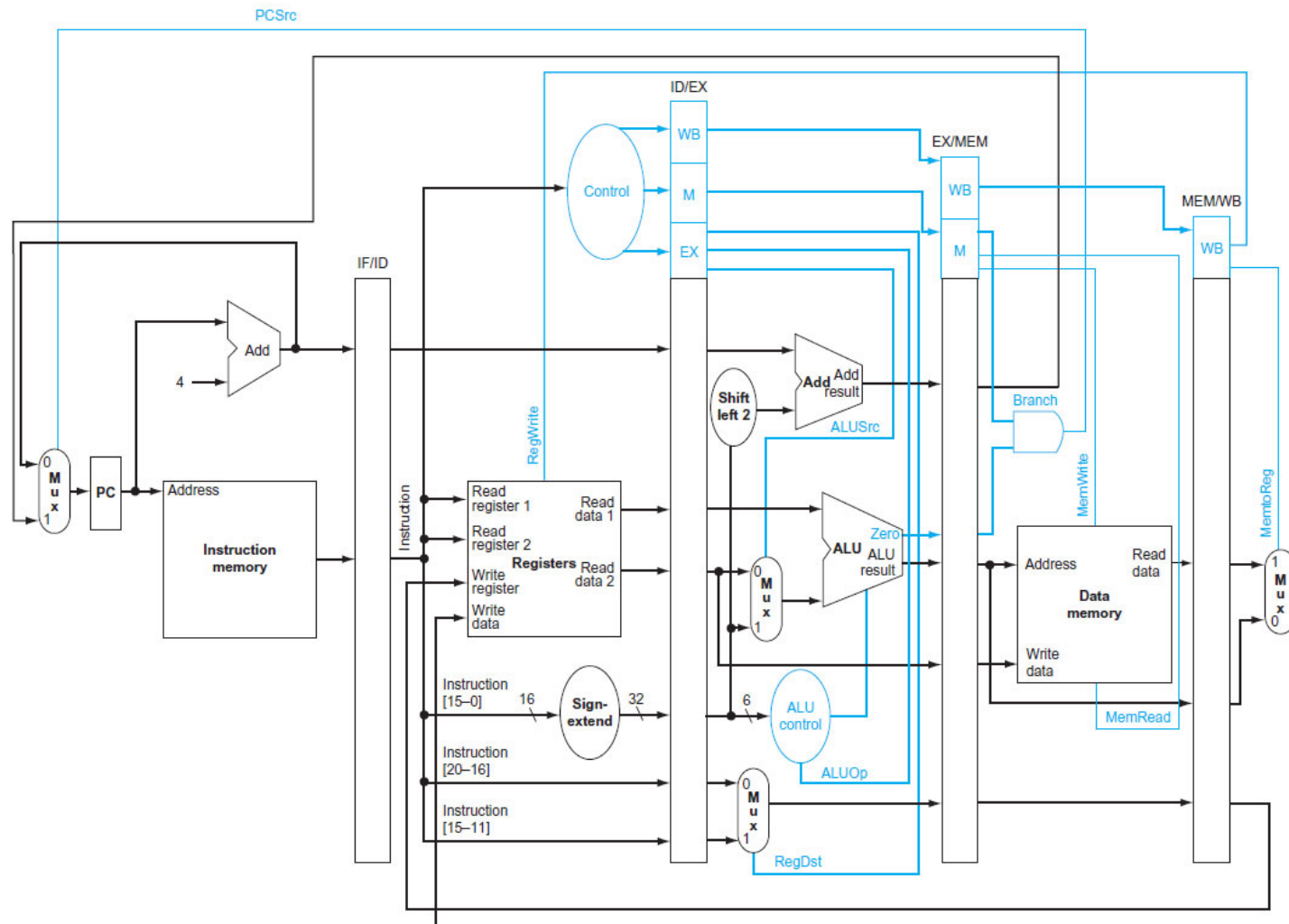

主制御ユニットが第2ステージに、ALU制御ユニットが第3ステージに置かれた
制御データ(WBの中にRegWriteなど)もシフトレジスタに追加

今回のまとめ

- 前回のプロセッサを改良して、マルチサイクル&パイプラインへ対応した
- 前回のシングルサイクルとの違い
 - 1命令=複数サイクル
 - Clock per instruction(CPI)が高い→これ自身は良くない
 - 1命令が実行途中で次の命令を初めてしまう
 - 命令をステージに分け、パイプライン実行
 - ハードウェア上は、ステージ間はパイプラインレジスタで区切られる
- 複雑化してもこれらを行いたい利点
 - クロック周波数を圧倒的に速くできる
 - 機能ユニットの稼働率を上げることができる
- 次回:パイプラインの複雑さはこんなものではない → ハザードの問題
 - beqで「分岐しよう」と決意したときにはもう3命令くらい進んでいる
 - $\$s3 = \$s1 + \$s2$; $\$s5 = \$s3 + \$s4$ は今日の仕組みでは**正しく**実行できない