

---

第5回  
2018/12/18


「数の表現・組合せ回路・演算器」

今回から数回に分けてプロセッサの「中身」
 
# 機械語から演算へ: ハードウェアアーキテクチャ

---

- これまで、機械の抽象化を学んできた  
様々な命令セットアーキテクチャ (ISA)  
アセンブリ言語と機械語  
これらは、プロセッサと人間のインタフェース
- 次に行うこと:
  - プロセッサは、どのように実現されるのか?
  - デジタル回路技術による、その仕組みは?



# 計算機内の数字の表現

---

- ビット列は単にビット列であり、特に内在する意味はない  
「あるビット列をどのように数字として解釈するか」という規約がビット列と数字の間の関係を定める
- 二進数  
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110...  
ビット列をどのように数値(まずは整数)と解釈するか  
特に負の数が登場すると、規約は自明ではない
- まず整数について取り上げる。実数は今日の最後

# 負の整数の可能な表現法

n-bitあると、 $2^n$ 通りの数値を表現可能

- 符号+絶対値

**Signed Magnitude**

符号ビット+abs(x)

000 = +0

001 = +1

010 = +2

011 = +3

100 = -0

101 = -1

110 = -2

111 = -3



符号ビット

1の補数

**One's Complement**

負数はビット反転

000 = +0

001 = +1

010 = +2

011 = +3

100 = -3

101 = -2

110 = -1

111 = -0



符号ビット

2の補数

**Two's Complement**

負数 x は  $2^n - \text{abs}(x)$

000 = +0

001 = +1

010 = +2

011 = +3

100 = -4

101 = -3

110 = -2

111 = -1



符号ビット

これが主流

- 違い: 表せる正負のバランス、ゼロの表現数、演算や操作の容易性

# MIPSにおける数の表現

- 32 bitの符号なし整数, C言語のunsigned int相当  
0~ $2^{32}-1$  (= 4,294,967,295)
- 32 bit の符号付き整数, C言語のint相当: 2の補数表現

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	<sub>two</sub>	= 0	<sub>ten</sub>	
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001	<sub>two</sub>	= + 1	<sub>ten</sub>	
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010	<sub>two</sub>	= + 2	<sub>ten</sub>	
...				
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110	<sub>two</sub>	= + 2,147,483,646	<sub>ten</sub>	
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111	<sub>two</sub>	= + 2,147,483,647	<sub>ten</sub>	<i>maxint</i>
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	<sub>two</sub>	= - 2,147,483,648	<sub>ten</sub>	
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001	<sub>two</sub>	= - 2,147,483,647	<sub>ten</sub>	<i>minint</i>
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010	<sub>two</sub>	= - 2,147,483,646	<sub>ten</sub>	
...				
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101	<sub>two</sub>	= - 3	<sub>ten</sub>	
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110	<sub>two</sub>	= - 2	<sub>ten</sub>	
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111	<sub>two</sub>	= - 1	<sub>ten</sub>	

最上位ビット (MSB=most significant bitと呼ぶ)が、1なら負の数  
ちなみに、最下位ビットは(LSB = least significant bit)と呼ぶ

## 2の補数に対する基本操作

---

- 符号の反転
  - ビットの反転と、符号の反転は異なることに注意
  - 符号反転 = 「全ビット反転し、1を足す」
  - [Q] 上記が、正から負でも、負から正でも成り立つことを確かめよ
- n ビットの数値をnビット以上の数に変換
  - たとえば、MIPSの 16 bit の即値 (immediate)は32 bitに自動的に変換されて解釈される
  - 「増えたbitに0をつける」ではダメ
  - 符号ビット(sign bit)であるMSBを他のビットにコピー
    - 0010    -> 0000 0010
    - 1010    -> 1111 1010
  - これを“符号拡張”と呼ぶ

# 加算と減算

---

- 2進数の加算 → 基本は小学校の桁上がり

$$\begin{array}{r} 0111 \\ + 0110 \\ \hline 1101 \end{array}$$

- 2進数の減算 →  $a-b$  を  $a+(-b)$  と解釈


$$\begin{array}{r} 0111 \\ - 0110 \\ \hline \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 0111 \\ + 1010 \\ \hline \end{array}$$

~~1~~0001      答えは1

- 正+正、正+負・・・が同じ論理で可能 → 2の補数表現が主流な理由

# ビット表現された数値を演算

---

 

- 今回とりあげるのは、2つの数値を入力し、1つの数値を出力する演算
- このような演算を、プロセッサはどう実現しているか  
→ **ブール代数・論理ゲート・論理回路の登場**



# ブール代数




- ブール代数: 変数がすべて0か1である代数
- 代表的な演算子
  - OR (+):  $A+B \rightarrow A$ が1か $B$ が1なら、1。両方0なら0 (加算とは違う)
  - AND ( $\cdot$ ):  $A \cdot B \rightarrow A$ も $B$ も1なら1。違うなら0
  - NOT:  $\bar{A} \rightarrow A$ が0なら1, 1なら0
- 真理値表:
  - 入力の全パターン  $\rightarrow$  出力の対応表

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1




[Q]「積和標準形」と真理値表の関係は?

A	B	C	$(A \cdot B \cdot \bar{C}) + (\bar{A} \cdot B)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

# 論理ゲート

   

ほか、代表的なもの

   

A	B	NAND	NOR	XOR
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0


※あらゆる論理式はNANDゲートだけ(もしくはNORだけ)の組み合わせで表現できる

算術演算の回路を含め、プロセッサは多数の論理ゲートからなる


## 余談: ゲートとトランジスタ

- 「プロセッサは多数のゲートから成る」
- 「プロセッサは多数のトランジスタから成る」

両者の関係は？ → ゲートは複数のトランジスタから成る


 


NMOS型NANDゲート  
(トランジスタ2つ)

 


CMOS型NANDゲート  
(トランジスタ4つ)  
→ 省電力などのため主流

# 論理回路:ゲートの組み合わせ

  

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

# 組み合わせ回路と逐次回路

---

論理回路(logic circuit)は、大きく分けて2種類

**組み合わせ回路** (combinational circuit): 記憶・状態を持たない論理回路であり、数学の関数のよう(入力が決まれば出力は一意)に動作する


- 今回の授業の例はほぼすべて組み合わせ回路

問題:これだけでは「レジスタ」が作れない

→ **逐次回路** (sequential circuit)の必要性 → 次回！
 
# 演算装置: ALU (Arithmetic Logic Unit)


- 今日の山場: 2つの32bit整数を入力にとり、1つの32bit整数を出力する 組み合わせ回路を設計する。
- 出力は、入力のadd, sub, and, or, slt (set less than)などの結果
- 演算種類を、"operation"という別入力で決められる
- このような回路ブロックを、ALUと呼ぶ



# 重要な部品：マルチプレクサ (Multiplexor)

---


- 制御入力Sに基づいて、入力の一つを選択する

 

この図は、2入力のマルチプレクサ  
入力は、実際はA, B, Sの3つ  
Sが0ならAを、1ならBを出力

[Q] 真理値表を書いてみよう  
[Q] どのようにゲートから実現？

 
- 一般的には、多入力マルチプレクサ： $2^n$ 入力と $n$ ビットの制御入力S  
4入力2bitの例


 
# ALUの出発点

---

- 1bit のANDやORは、ゲート1個でできる
- 「ANDとOR両方」に使える回路を作るには？
  - 複数方法は考えられるが、マルチプレクサを使った例：




この1bit ALU (単純版)を32個使うと、addi命令とori命令に対応可能な、32bit ALUができる


 
# 1bit加算


- 加算は、and/orと異なり、**桁上がり(carry)**を考える必要
- 1bit + 1bitの加算結果は、00, 01, 10のいずれか → 2bit必要




1bitの **半加算器** (Half adder)

A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


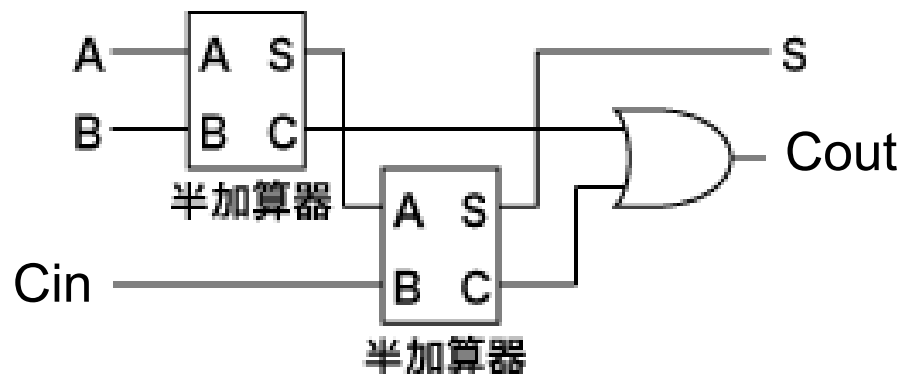
- 複数bitの加算を可能にするには、下の桁からやってくる”carry-in”も考える必要  
→ **全加算器** (Full adder)



以降、こう表現

 

# and/or/addに対応するALUの構成

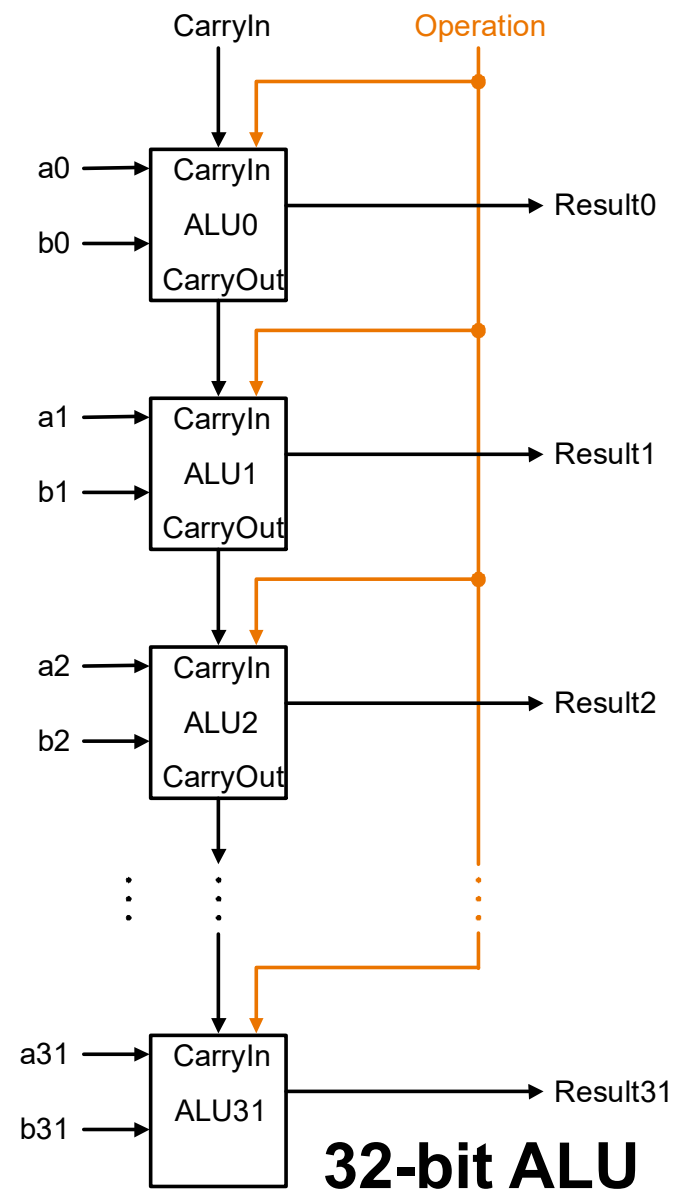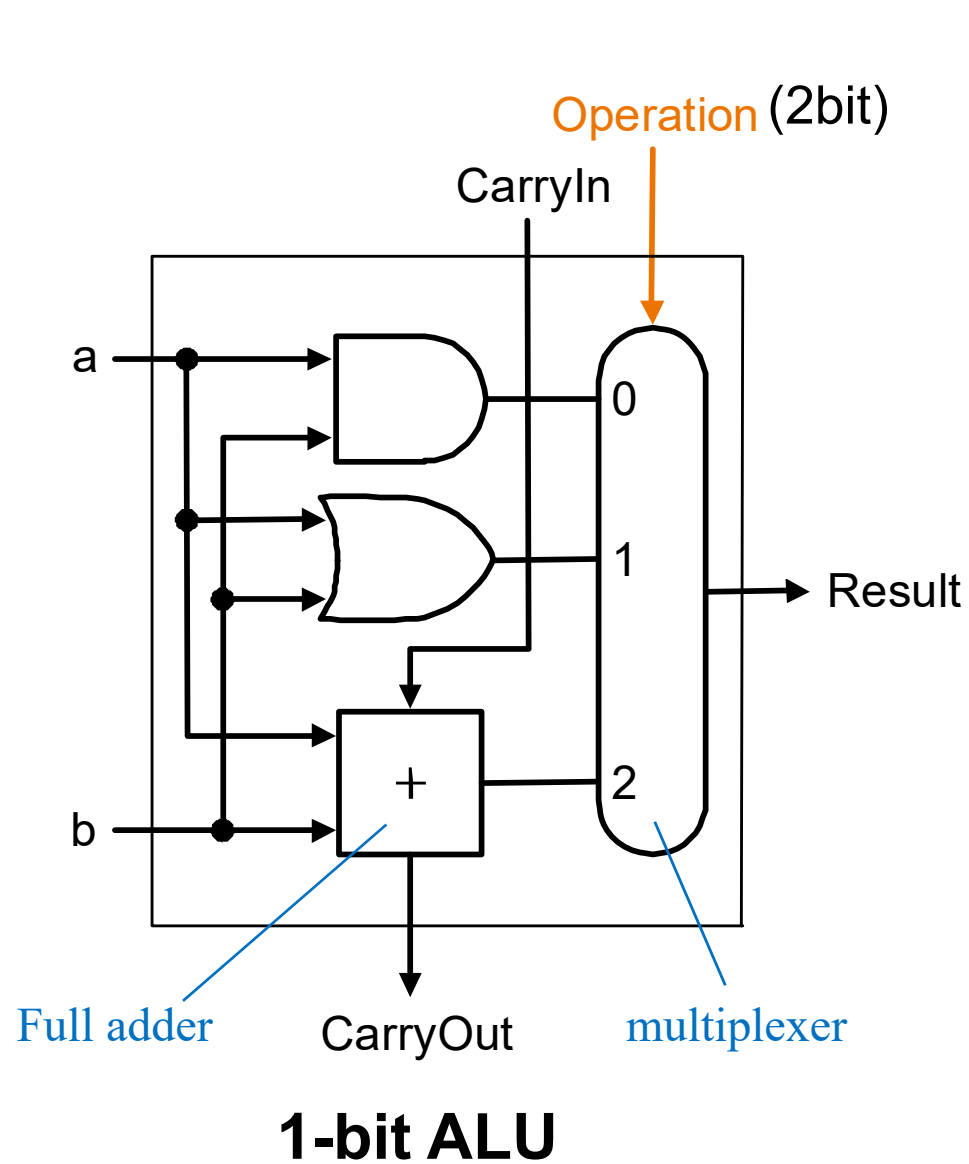

# 減算 (a - b) の実現は？


- 2の補数を用いる: bを符号反転して、加算すれば良い
- 符号反転の方法は？

(1) bをビット反転させる

(2) 1を加算する

(1)の実現: 各1-bitの加算器に入力する前にビット反転

(2)の実現: 最下位bitのCarry-inを1にする


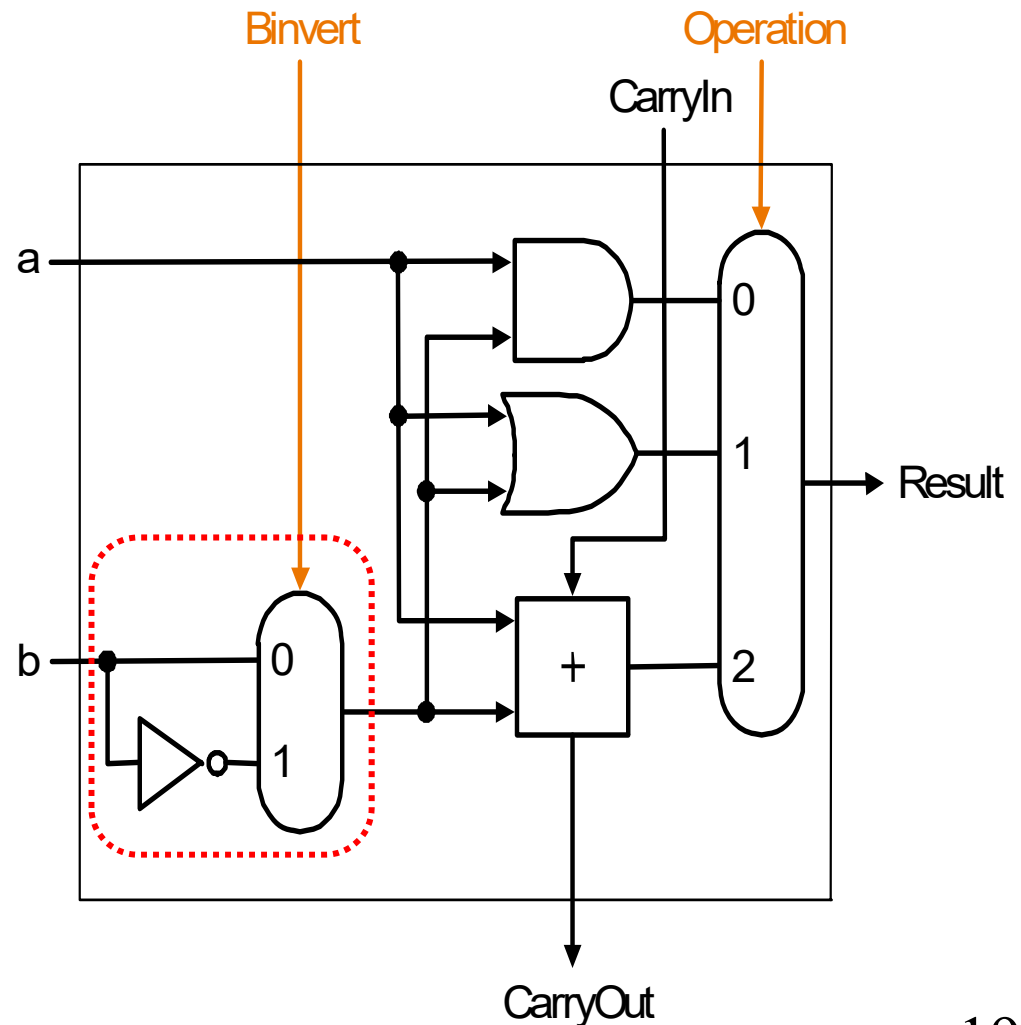


# ALU の他の MIPS命令の実装


---

- set-on-less-than 命令 (slt)のサポート
  - 入力1<入力2なら、出力は1, そうでなければ0
  - 算術命令の一種
  - 減算を用いれば良い:  $(a-b) < 0$  は  $a < b$ と等価
- 等号演算も必要 (beq命令)
  - ここでも減算を用いれば良い:  $(a-b) = 0$  は  $a = b$ と等価

# Sltの実装

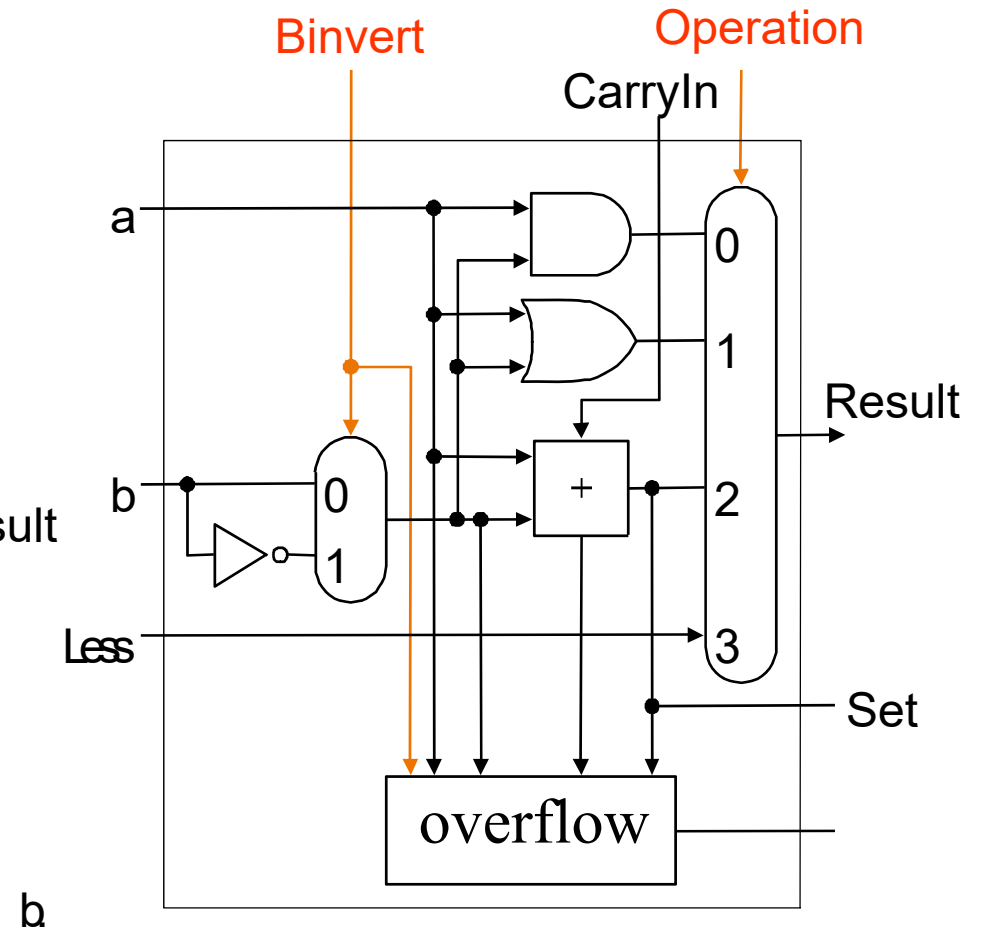 

## Sltの実装(続き)

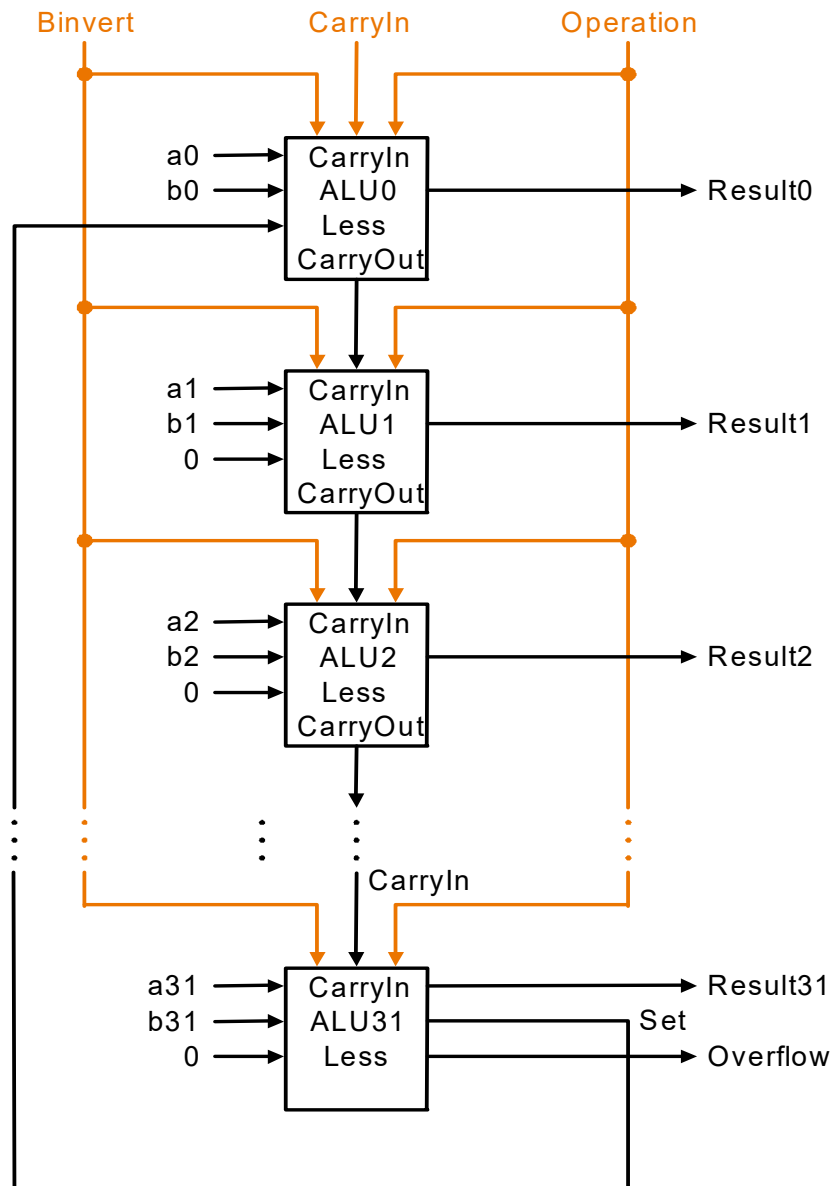

減算の結果がマイナス



MSB (31ビット目)が1



その結果をResult0に反映  
他の桁のResultは0に

# 等号演算

- 制御信号に注意:

000 = and


001 = or

010 = add

110 = subtract


111 = slt

•注: Zeroは結果が演算の結果が0のとき1となる

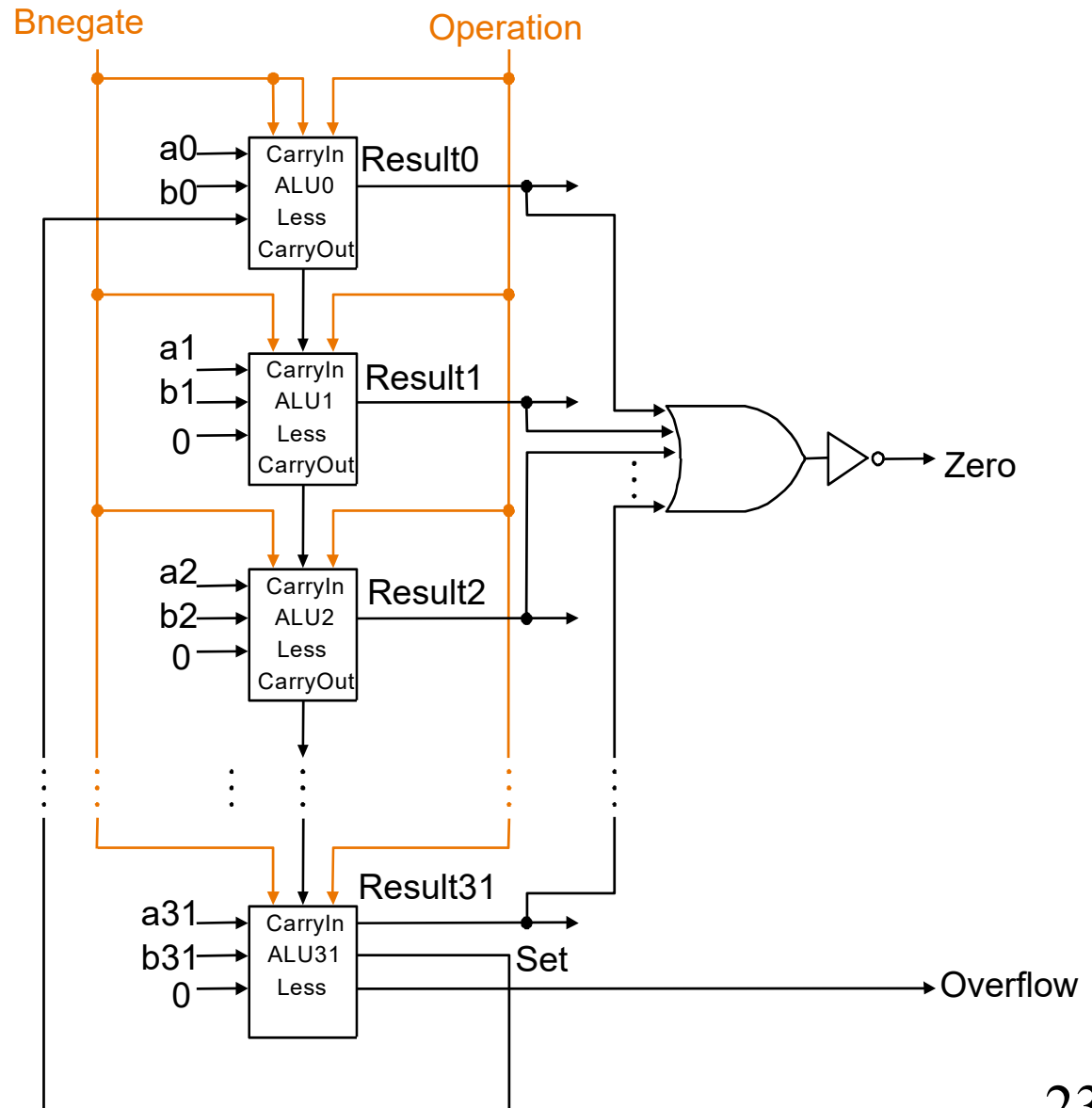
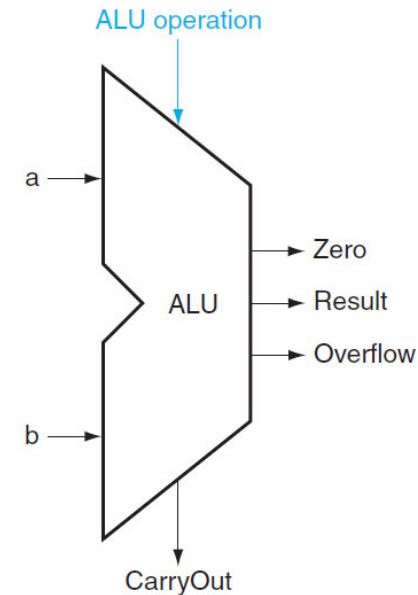
# ここまでのまとめと、これからの議論


- MIPSの命令セットを実装するALUの一部を構築した
  - 複数演算に対応 → マルチプレクサを用いて、必要な出力を選択
  - 1-bit ALU を複製することによって、32-bitのALUを構築できる
  - 2の補数を用いることによって、減算やその他の比較演算を容易に実装



ここからの議論:

「速度/性能」を考えると、改良が必要である(特に加算)

 - 必要な理由: ゲートの動作にはlatency(遅延時間)がある(1ns以下だが)
- 全回路の速度は直列に接続されたゲートの数に影響される
- 直列接続のうち、最も長いものを“**クリティカルパス (critical path)**”と呼ぶ





# Ripple Carry Adder

---

- これまで学んだ加算器：
  - 1bit Full-adderをつなぎあわせる
  - (小学校で学んだ)桁上がり方法で計算
  - **Ripple carry adder** (ripple: 波状)と呼ばれる
- わかりやすいが、遅いという欠点
  - 32bit加算器のクリティカルパス長は1bitの約32倍 → 遅延が約32倍
- 加算は重要な演算なので、遅くては困る
- 特に、MIPSプロセッサでは命令ごとに毎回  $PC = PC + 4$  が必要！
  - PC: program counter

# Carry Lookahead Adder (CLA)

- 「i-bit目の桁上がりを、Ripple carryより高速に計算できないか？」
- i-bit目の加算器のCarry-inを $c_i$ , Carry-outを $c_{i+1}$ とする
- 一般式:  $c_{i+1} = (a_i \cdot b_i) + ((a_i + b_i) \cdot c_i)$
- $g_i = a_i \cdot b_i$ ,  $p_i = a_i + b_i$ を使って書き直すと $c_{i+1} = g_i + (p_i \cdot c_i)$

漸化式の展開:


$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 \cdot g_0 + p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_3 = g_2 + p_2 \cdot g_1 + p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_4 = g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$c_4$ を計算する回路

 

# Carry Lookahead Adder (CLA) (続き)

---


Ripple Carryと何が変わった？

n入力ANDゲートとn入力ORゲートがあれば、c4を求めるクリティカルパス長は3ゲート分 (に見える)

 1.  $g_i, p_i$ を独立に求めるゲート
2. ANDゲートたち ( $p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$  など)
3. 最後にまとめるORゲート

では、任意のビット長の加算を高速にできるか？話は簡単ではない

- n入力ゲートの遅延は、2入力ゲートより遅い。 $O(\log n)$ で近似
  - ビット長が多くなると回路が複雑
- 4bit程度で留めるのが通常




- 32bit/64bit 加算をCLAの考えを使って行うには？

# 4bit CLAを用いてより大きな加算器を作成

- アイデア1: 4-bit CLA 加算器を ripple carryで結ぶ？
- アイデア2: もう一度carry look-aheadを行う!! → CLAの階層化

[Q] このようにすると、キャリー算出のオーダーはどうなる？

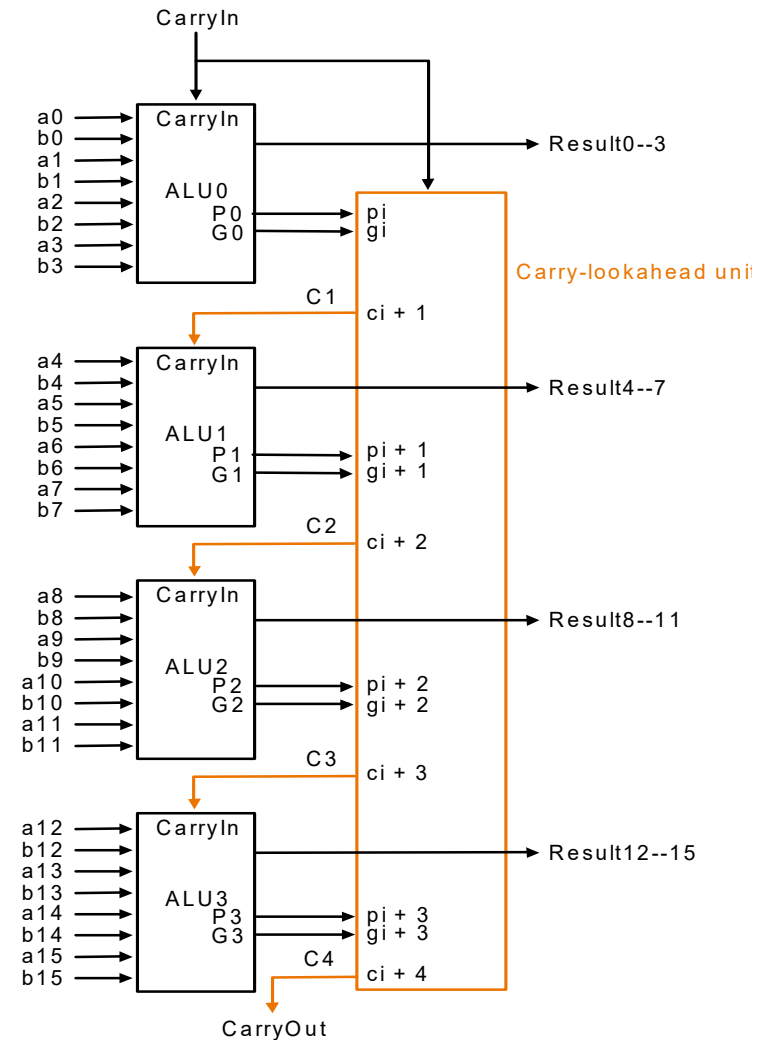

# 乗算について

---



- 加減算より複雑 (多数のゲートを必要)
- 基本は小学校で習った計算方法
  - シフトと加算で計算される

$$\begin{array}{r} 1010 \text{ (被乗数)(Multiplicand)} \\ \times 1011 \text{ (乗数)(Multiplier)} \\ \hline 1010 \\ 1010 \\ 0000 \\ 1010 \\ \hline 1101110 \end{array}$$

一般的に、m-bit x n-bitの結果は最大 (m+n)bit。MIPSの場合は


- mul命令: 下位32bitだけ残す
- mult命令: (32+32)bitの特殊レジスタを使う

# 乗算回路: 古典的な実装

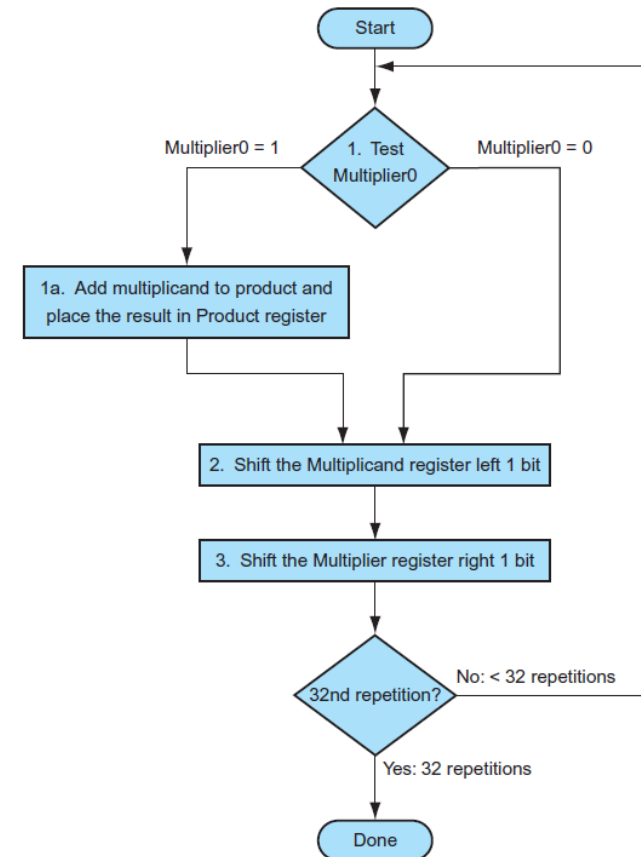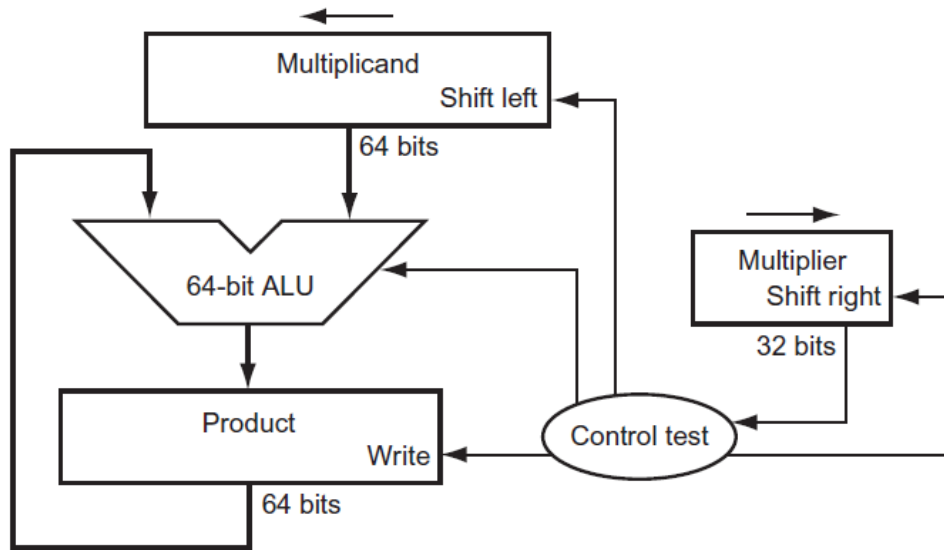

※この例は、これまで学んできた  
組み合わせ回路ではない。順序回路  
最大の欠点は遅さ:  $n$ -bitの演算に $O(n)$ 以上の遅延

# より高速な乗算回路

 

- この方法は組み合わせ回路
- $n$ -bitの乗算が、(加算の遅延)  $\times O(\log n)$ で可能
- 前ページより大量にゲート/トランジスタを用いるが大丈夫か？  
→ Mooreの法則によるトランジスタ数増加は、主に高速化のために使われてきた


# 実数の計算機上の表現

---

- 実数を表現したい
  - 3.14159, 1.0/3.0
  - $1.2 \times 10^{-15}$  (陽子半径(m)),  $6.02 \times 10^{23}$  (mol数), ...
- 32bitや64bitなどの、限られたビット数でどうやって表現？
- まず思いつく方法: **固定小数点**フォーマット

例: 64bitで表せる整数  $\times 2^{-32}$

このとき、上位32bitが整数部分、下位32bitが小数部分

 

ここに小数点があると言える

この方法では:

- 表せる範囲: 約  $-2^{31} \sim 2^{31}$  (10進9桁程度)
- 分解能:  $2^{32}$  (小数点以下9位程度)

$1.2 \times 10^{-15}$  (陽子半径(m)),  $6.02 \times 10^{23}$  は表せない !

→ 主流の表現法は、**浮動小数点**フォーマット




# 浮動小数点の考え方

- 実数の指数表現  $6.02 \times 10^{23}$  の考え方を使う


仮数(fraction/significand) 指数(exponent)

2進で  $1.11110001... \times 2^{88}$

 - 符号(sign), 指数(exponent), 仮数(fraction) の3つで実数を表現
- IEEE 754規格で定められるものが主流
  - 単精度 (single precision), 32bit/FP32, C言語のfloat → 有効数字約7桁



 - 倍精度 (double precision), 64bit/FP64, C言語のdouble → 有効数字約16桁



- ほか、2017年ごろから半精度/FP16にも注目 (s1 + e5 + f10)

# IEEE 754 浮動小数点標準規格

---

- 仮数の一番上の桁の“1” bit は省略される
  - $1 \leq \text{仮数} < 2$  なので、自明な1を省く → 1ビット儲かる
- 指数部は「下駄履き」される (2の補数表現ではない)
  - all 0 が最小で all 1 が最大
  - 単精度では bias=127 の下駄履き、倍精度では bias=1023

まとめると: 表される実数は、 $(-1)^{\text{sign}} \times (1 + \text{fraction}) \times 2^{(\text{exponent} - \text{bias})}$

- 例: 10進で-0.75
  - 2進表現:  $-0.11 = -1.1 \times 2^{-1}$
  - 指数部  $-1 + 127 = 126 = 01111110$
  - IEEE 単精度: 10111111010000000000000000000000

# 浮動小数点の複雑さ

---

- 浮動小数点の演算は、桁あわせなどが生じ、複雑になる
  - 加算 (MIPSのadd.s, add.f命令): 指数が大きいほうに合わせて仮数のシフト等が必要
- overflowに加えて、“underflow”も生じる(演算の結果が、表現可能な最小数以下になること)
- やはり精度が大きな問題

- 下記のC言語を実行してみる

```
double a = 1.0/3.0;
```

```
printf("a = %.20f\n");    // 小数点以下20桁まで表示
```

```
→ a = 0.3333333333333333331483
```

[Q]doubleの代わりにfloatではどうか？  $6.02 \times 10^{23}$  を表示するとどうなるか？

- 浮動小数点演算を回路で表現するのは難しい
  - 1980年ごろまではソフトで実装
  - (難しいが)近年のプロセッサのほとんどが、ハードウェア(回路)で実装
  - 浮動小数点演算を1秒で何回行えるかが、計算機のメジャーな指標に(Flops)

# まとめ

---

- 計算機の演算は有限の精度によって縛られている(通常の数値との違い)
- ビットパターンはそれ自身は意味がないが、二つの規格がある
  - 2の補数表現(整数)
  - IEEE 754 浮動小数点
- 演算はゲートの組み合わせである論理回路、特に組み合わせ論理回路で実装される
  - ある演算を実現する回路は1通りではない。クリティカルパスやゲート数の異なるいくつかの方法
- 今回の内容では、まだ「次々に命令を読み取って実行」するプロセッサが実現できない。次の順序回路で可能に